 


Soluciones Tema 5

Ejercicio 1.

$$D_0 = A_1 \cdot A_0 + A_1 \cdot \overline{Q_0}$$

Entadas		Estado Actual		Salidas	Estado siguiente		
A1	A0	Q0	Estado	O0	D0	Q0 ⁺	Estado
0	0	0	E0	0	0	0	E0
0	0	1	E1	1	0	0	E0
0	1	0	E0	0	0	0	E0
0	1	1	E1	1	0	0	E0
1	0	0	E0	0	1	1	E1
1	0	1	E1	1	0	0	E0
1	1	0	E0	0	1	1	E1
1	1	1	E1	1	1	1	E1



Ejercicio 2.

$$J_0 = A \cdot Q_1$$


$$K_0 = \bar{A}$$

$$J_1 = A$$

$$K_1 = \bar{Q}_0 + \bar{A}$$

$$S = Q_1 \cdot Q_0$$

Entadas	Estado Actual			Salidas	Estado siguiente							
	A	Q1	Q0		Estado	S	J1	K1	J0	K0	Q1 ⁺	Q0 ⁺
0	0	0	0	E0	0	0	1	0	1	0	0	E0
0	0	1	1	E1	0	0	1	0	1	0	0	E0
0	1	0	0	E2	0	0	1	0	1	0	0	E0
0	1	1	1	E3	1	0	1	0	1	0	0	E0
1	0	0	0	E0	0	1	1	0	0	1	0	E2
1	0	1	1	E1	0	1	0	0	0	1	1	E3
1	1	0	0	E2	0	1	1	1	0	0	1	E1
1	1	1	1	E3	1	1	0	1	0	1	1	E3

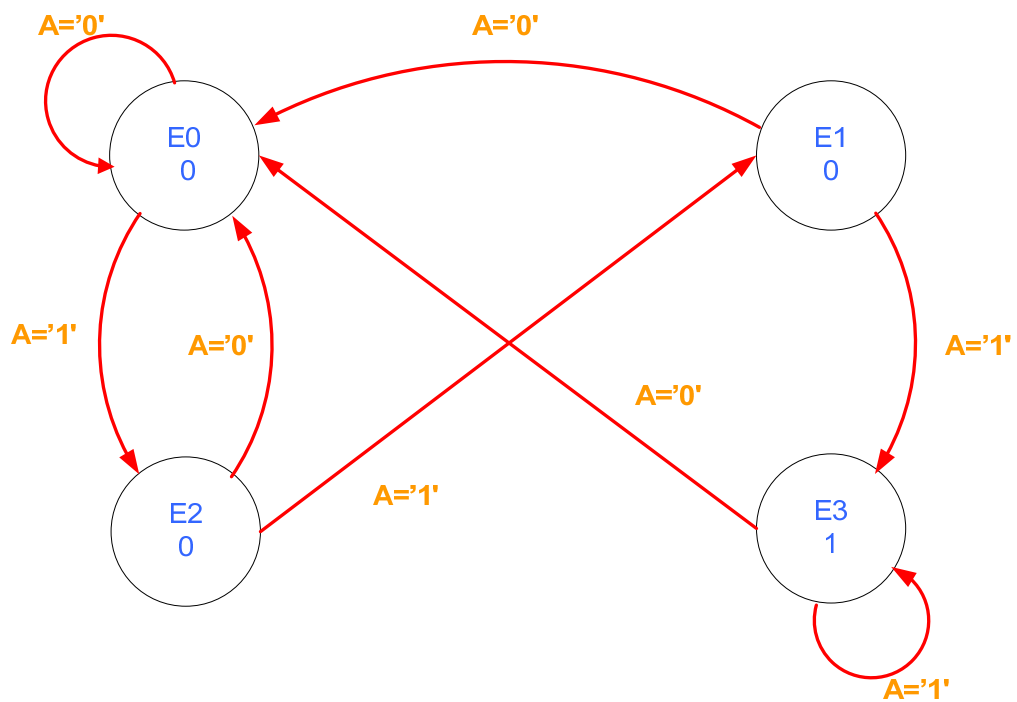


Ejercicio 3.

$$D_0 = \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0} \cdot \overline{X} + Q_1 \cdot \overline{Q_0} \cdot X + Q_1 \cdot Q_0$$

$$D_1 = \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0} \cdot X + Q_1 \cdot \overline{Q_0} + Q_1 \cdot Q_0 \cdot \overline{X}$$

$$Y = Q_1 \oplus Q_0$$

Entadas	Estado Actual			Salidas	Estado siguiente				
	Q1	Q0	Estado		Y	D1	D0	Q1 ⁺	Q0 ⁺
0	0	0	E0	0	0	1	0	1	E1
0	0	1	E1	1	0	0	0	0	E0
0	1	0	E2	1	1	0	1	0	E2
0	1	1	E3	0	1	1	1	1	E3
1	0	0	E0	0	1	0	1	0	E2
1	0	1	E1	1	0	0	0	0	E0
1	1	0	E2	1	1	1	1	1	E3
1	1	1	E3	0	0	1	0	1	E1

 

Ejercicio 4.

a)

Entadas	Estado Actual			Salidas	Estado siguiente				
X	Q1	Q0	Estado	S	D1	D0	Q1 ⁺	Q0 ⁺	Estado
0	0	0	E0	0	0	0	0	0	E0
0	0	1	E1	0	1	0	1	0	E2
0	1	0	E2	1	1	0	1	0	E2
0	1	1	E3	1	0	0	0	0	E0
1	0	0	E0	0	0	1	0	1	E1
1	0	1	E1	0	0	1	0	1	E1
1	1	0	E2	1	1	1	1	1	E3
1	1	1	E3	1	1	1	1	1	E3


Q ₁ Q ₀ X	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	1	1	1

Q ₁ Q ₀ X	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	0	0	1	1

$$D_0 = X$$

$$D_1 = \overline{X} \cdot \overline{Q_1} \cdot Q_0 + Q_1 \cdot \overline{Q_0} + X \cdot Q_1$$

$$S = Q_1$$

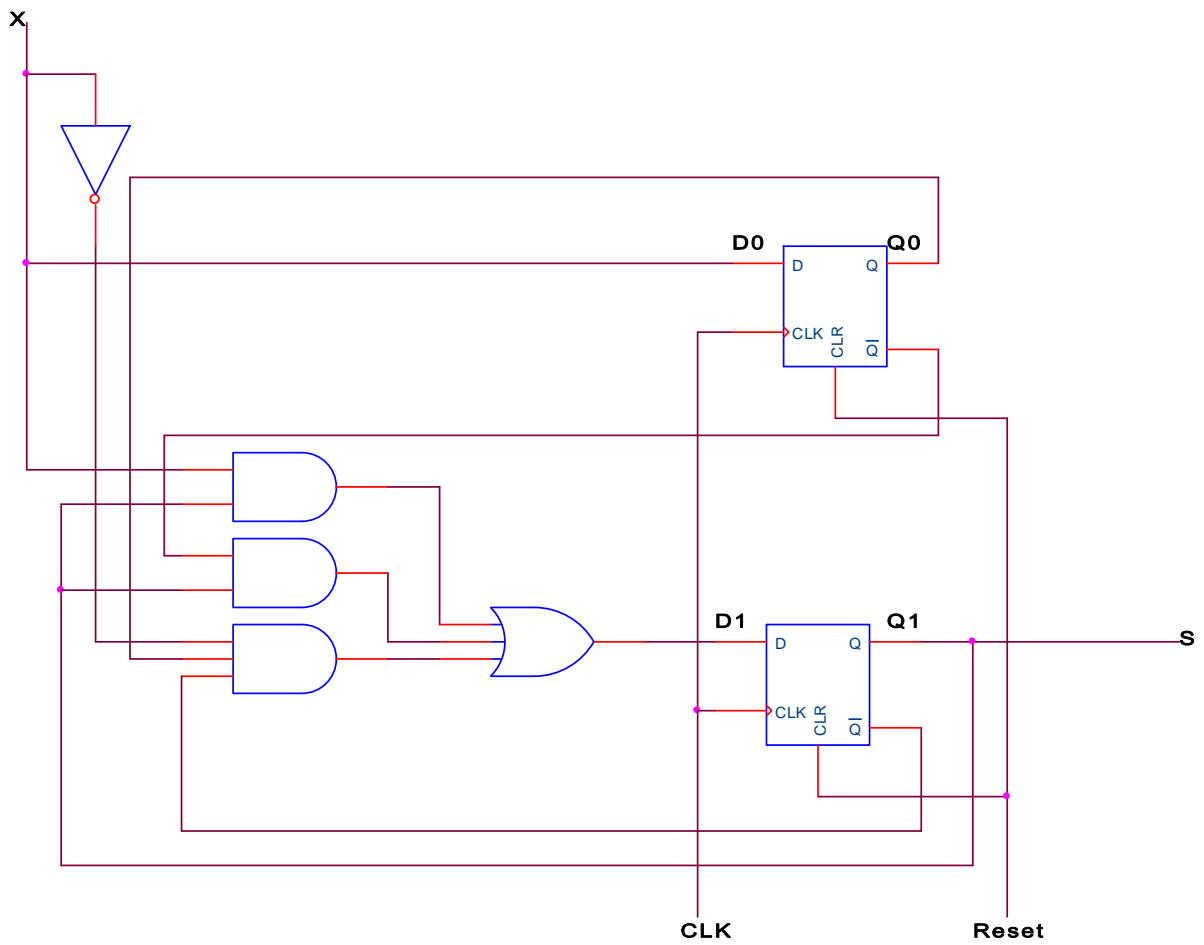

b)

Entadas	Estado Actual			Salidas	Estado siguiente				
	Q1	Q0	Estado		S3S2S1S0	D1	D0	Q1 ⁺	Q0 ⁺
0	0	0	E0	0101	1	1	1	1	E3
0	0	1	E1	0110	0	0	0	0	E0
0	1	0	E2	0111	0	1	0	1	E1
0	1	1	E3	1000	1	0	1	0	E2
1	0	0	E0	0101	0	1	0	1	E1
1	0	1	E1	0110	1	0	1	0	E2
1	1	0	E2	0111	1	1	1	1	E3
1	1	1	E3	1000	0	0	0	0	E0

	Q_1Q_0			
UP/\overline{DOWN}	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	1	1

	Q_1Q_0			
UP/\overline{DOWN}	00	01	11	10
0	1	0	1	0
1	0	1	0	1

$$D_0 = \overline{Q_0}$$


$$D_1 = \overline{UP/\overline{DOWN}} \oplus Q_1 \oplus Q_0$$

$$S_0 = \overline{Q_0}$$

$$S_1 = Q_1 \oplus Q_0$$

$$S_2 = \overline{Q_1} + \overline{Q_0}$$

$$S_3 = Q_1 \cdot Q_0$$

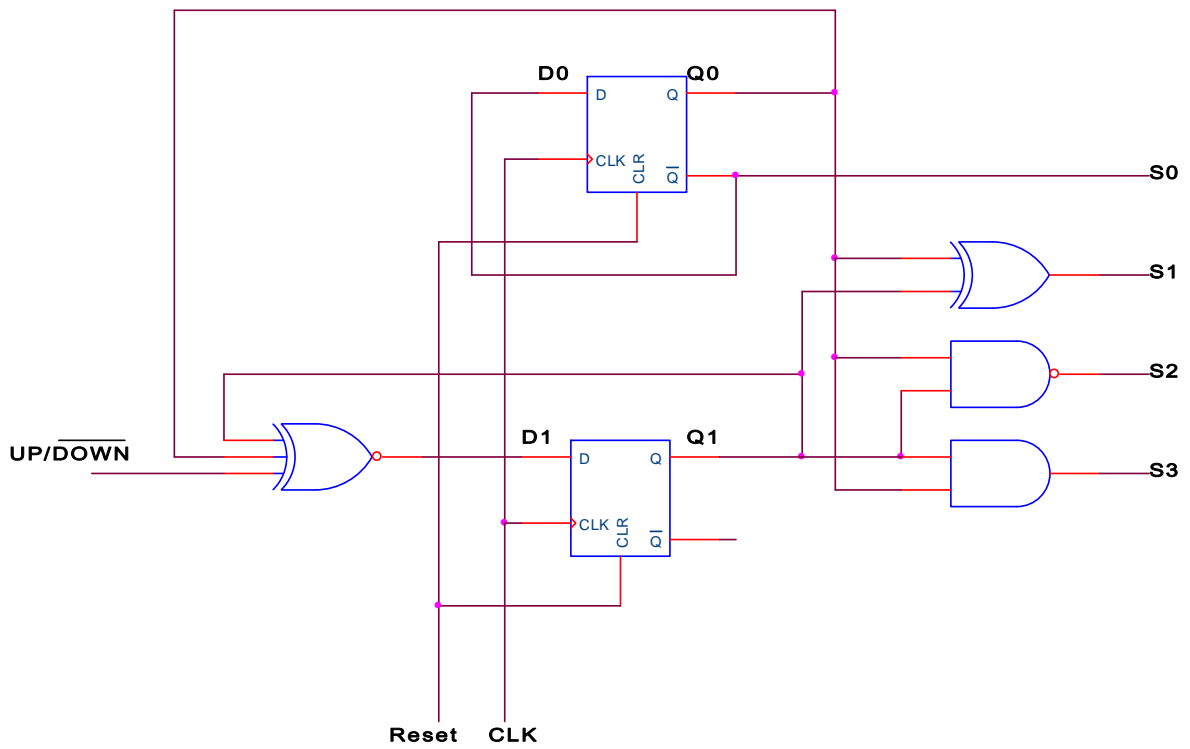

Ejercicio 5.

a)

Entadas	Estado Actual			Salidas	Estado siguiente						
X	Q1	Q0	Estado	S	J1	K1	J0	k0	Q1 ⁺	Q0 ⁺	Estado
0	0	0	E0	1	0	X	0	X	0	0	E0
0	0	1	E1	0	0	X	X	0	0	1	E1
0	1	0	E2	0	X	0	0	X	1	0	E2
1	0	0	E0	1	0	X	1	X	0	1	E1
1	0	1	E1	0	1	X	X	1	1	0	E2
1	1	0	E2	0	X	1	0	X	0	0	E0

Q ₁ Q ₀ X	00	01	11	10
0	X	0	X	X
1	X	1	X	X

$$K_0 = X$$

Q ₁ Q ₀ X	00	01	11	10
0	0	X	X	0
1	1	X	X	0

$$J_0 = X \cdot \overline{Q_1}$$


Q ₁ Q ₀ X	00	01	11	10
0	X	X	X	0
1	X	X	X	1

$$K_1 = X$$

Q ₁ Q ₀ X	00	01	11	10
0	0	0	X	X
1	0	1	X	X

$$J_1 = X \cdot Q_0$$
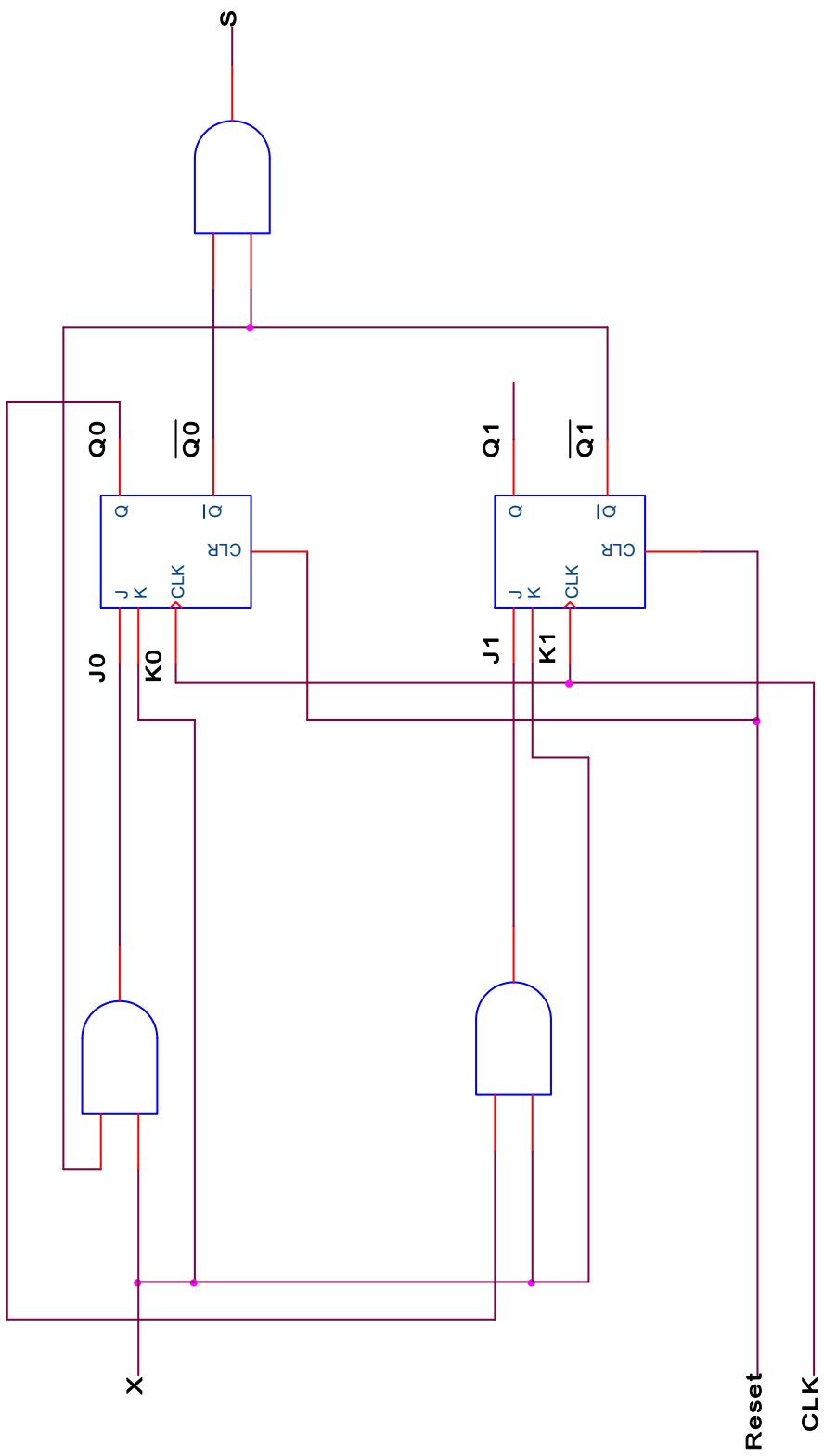
$$S = \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0}$$



b)

Entadas		Estado Actual			Salidas	Estado siguiente						
A	B	Q1	Q0	Estado	S	J1	K1	J0	K0	Q1 ⁺	Q0 ⁺	Estado
0	0	0	0	E0	0	0	X	0	X	0	0	E0
0	0	0	1	E1	0	1	X	X	0	1	1	E3
0	0	1	0	E2	0	X	1	0	X	0	0	E0
0	0	1	1	E3	1	X	0	X	0	1	1	E3
0	1	0	0	E0	0	0	X	0	X	0	0	E0
0	1	0	1	E1	0	0	X	X	1	0	0	E0
0	1	1	0	E2	0	X	0	1	X	1	1	E3
0	1	1	1	E3	1	X	0	X	0	1	1	E3
1	0	0	0	E0	0	0	X	1	X	0	1	E1
1	0	0	1	E1	0	1	X	X	0	1	1	E3
1	0	1	0	E2	0	X	1	0	X	0	0	E0
1	0	1	1	E3	1	X	1	X	1	0	0	E0
1	1	0	0	E0	0	1	X	0	X	1	0	E2
1	1	0	1	E1	0	0	X	X	1	0	0	E0
1	1	1	0	E2	0	X	0	1	X	1	1	E3
1	1	1	1	E3	1	X	1	X	1	0	0	E0

Q ₁ Q ₀ \ AB		00	01	11	10	
		00	X	0	0	X
		01	X	1	0	X
		11	X	1	1	X
		10	X	0	1	X

$$K_0 = \overline{B \cdot Q_1} + A \cdot Q_1$$

Q ₁ Q ₀ \ AB		00	01	11	10	
		00	0	X	X	0
		01	0	X	X	1
		11	0	X	X	1
		10	1	X	X	0

$$J_0 = A \cdot \overline{B \cdot Q_1} + B \cdot Q_1$$


Q ₁ Q ₀		AB			
		00	01	11	10
AB	00	X	X	0	1
	01	X	X	0	0
	11	X	X	1	0
	10	X	X	1	1

$$K_1 = \bar{B} \cdot \bar{Q}_0 + A \cdot Q_0$$

Q ₁ Q ₀		AB			
		00	01	11	10
AB	00	0	1	X	X
	01	0	0	X	X
	11	1	0	X	X
	10	0	1	X	X


$$J_1 = A \cdot B \cdot \bar{Q}_0 + \bar{B} \cdot Q_0$$

$$S = Q_1 \cdot Q_0$$

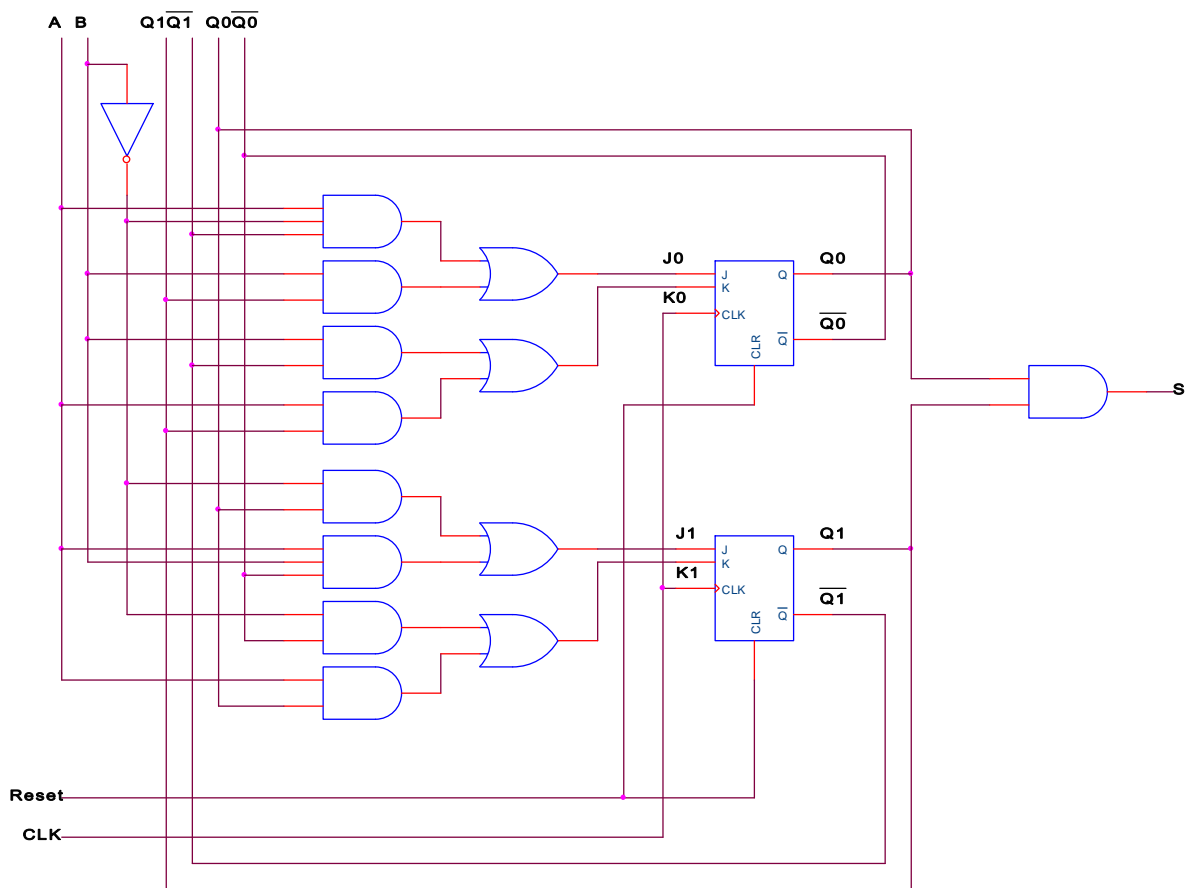

Ejercicio 6.

a)

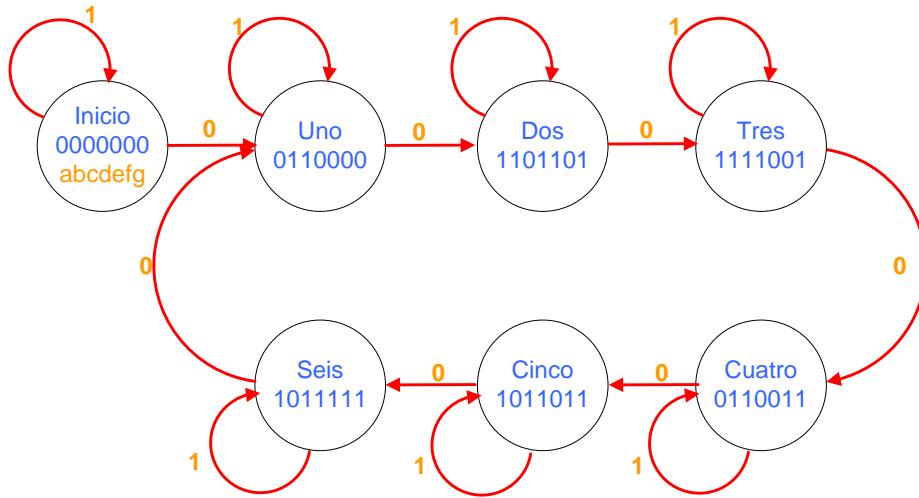

b)

 -- Dado electrónico

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity dado is
  Port ( P, CLK, Reset : in std_logic;
         display : out std_logic_vector (6 downto 0));
end dado;

architecture Behavioral of dado is
  --Definimos un tipo con los estados posibles
  type estados_posibles IS (inicio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis);
  --Declaramos una señal que puede tomar cualquiera de los estados
  --posibles.
  signal estado: estados_posibles;
begin
  --Definimos un proceso sensible al reloj y al reset para modificar
  --el estado.
  process(CLK, Reset)
  begin
    --Reset asíncrono de nivel activo alto.
    if (Reset='1') then estado <= inicio;
    elsif (CLK 'event and CLK='1') then
      case estado is
        when inicio => -- Estado inicial.
          if (P='0') then estado <= uno;
          end if;
        when uno => --Estado uno.
          if (P='0') then estado <= dos;
          end if;
        when dos => --Estado dos.
          if (P='0') then estado <= tres;
          end if;
        when tres => --Estado tres.

```

```

        if (P='0') then estado <= cuatro;
        end if;
    when cuatro => --Estado cuatro.
        if (P='0') then estado <= cinco;
        end if;
    when cinco => --Estado cinco.
        if (P='0') then estado <= seis;
        end if;
    when seis => --Estado seis.
        if (P='0') then estado <= uno;
        end if;
    end case;
end if;
end process;


--Ahora en función del estado, generamos la salida

display <= (others =>'0') when (estado= inicio) else
    "0110000" when (estado = uno ) else
    "1101101" when (estado = dos ) else
    "1111001" when (estado = tres ) else
    "0110011" when (estado = cuatro ) else
    "1011011" when (estado = cinco ) else
    "1011111";
end Behavioral;

```

Ejercicio 7.

a)

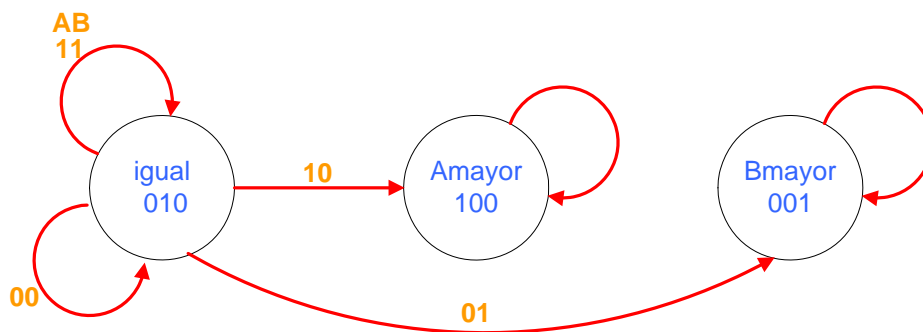

b)

Entadas		Estado Actual			Salidas			Estado siguiente				
A	B	Q1	Q0	Estado	AmayorB	AigualB	AmenorB	D1	D0	Q1 ⁺	Q0 ⁺	Estado
0	0	0	0	Igual	0	1	0	0	0	0	0	Igual
0	0	0	1	Amayor	1	0	0	0	1	0	1	Amayor
0	0	1	0	Bmayor	0	0	1	1	0	1	0	Bmayor
0	1	0	0	Igual	0	1	0	1	0	1	0	Bmayor
0	1	0	1	Amayor	1	0	0	0	1	0	1	Amayor
0	1	1	0	Bmayor	0	0	1	1	0	1	0	Bmayor
1	0	0	0	Igual	0	1	0	0	1	0	1	Amayor
1	0	0	1	Amayor	1	0	0	0	1	0	1	Amayor
1	0	1	0	Bmayor	0	0	1	1	0	1	0	Bmayor
1	1	0	0	Igual	0	1	0	0	0	0	0	Igual
1	1	0	1	Amayor	1	0	0	0	1	0	1	Amayor
1	1	1	0	Bmayor	0	0	1	1	0	1	0	Bmayor

$$\text{AmayorB} = Q_0$$

$$\text{AigualB} = \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0}$$


$$\text{AmenorB} = Q_1$$

Q1Q0 \ AB	00	01	11	10
00	0	1	X	0
01	0	1	X	0
11	0	1	X	0
10	1	1	X	0

$$D_0 = Q_0 + \overline{Q_1} \cdot A \cdot \overline{B}$$

Q1Q0 \ AB	00	01	11	10
00	0	0	X	1
01	1	0	X	1
11	0	0	X	1
10	0	0	X	1
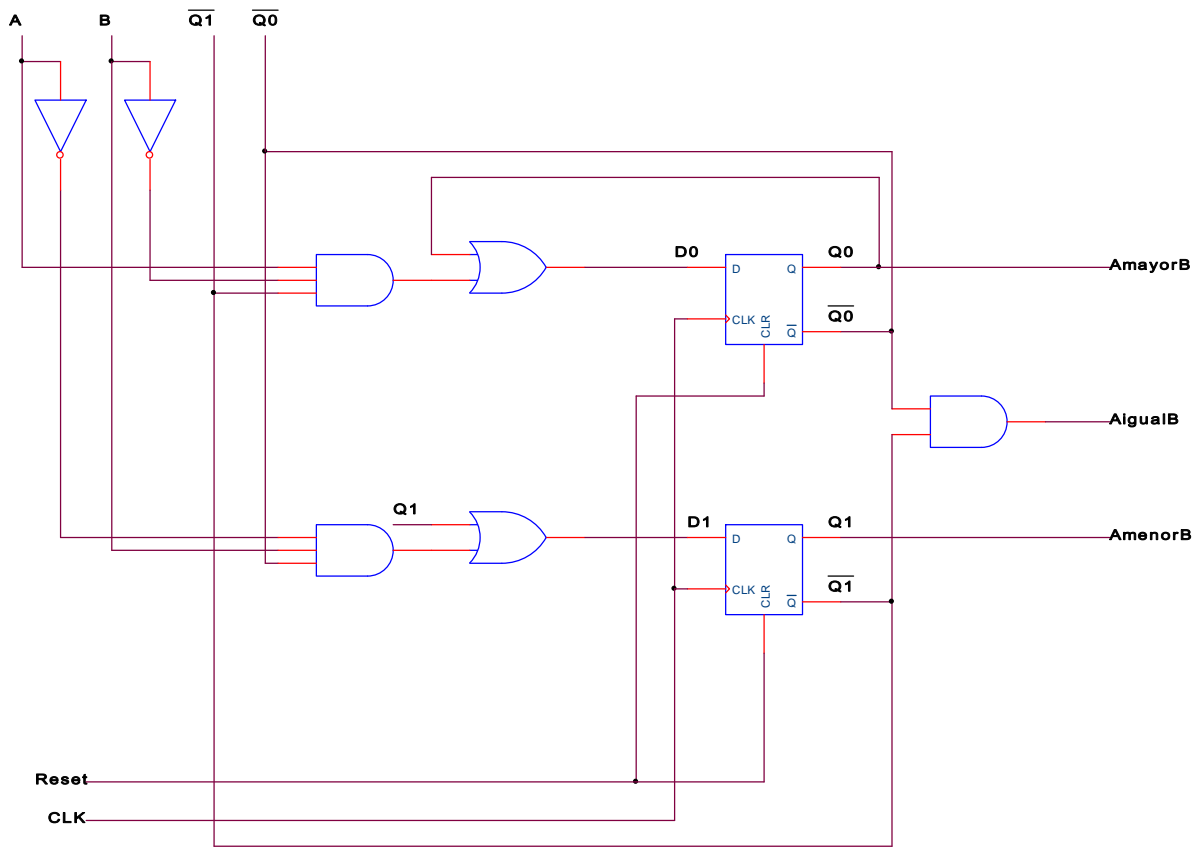
$$D_1 = Q_1 + \overline{Q_0} \cdot \overline{A} \cdot B$$



Una variante con biestables o flip-flops tipo J-K

Entadas		Estado Actual			Salidas			Estado siguiente						
A	B	Q1	Q0	Estado	AmayorB	AigualB	AmenorB	J1	K1	J0	K0	Q1 ⁺	Q0 ⁺	Estado
0	0	0	0	Igual	0	1	0	0	X	0	X	0	0	Igual
0	0	0	1	Amayor	1	0	0	0	X	X	0	0	1	Amayor
0	0	1	0	Bmayor	0	0	1	X	0	0	X	1	0	Bmayor
0	1	0	0	Igual	0	1	0	1	X	0	X	1	0	Bmayor
0	1	0	1	Amayor	1	0	0	0	X	X	0	0	1	Amayor
0	1	1	0	Bmayor	0	0	1	X	0	0	X	1	0	Bmayor
1	0	0	0	Igual	0	1	0	0	X	1	X	0	1	Amayor
1	0	0	1	Amayor	1	0	0	0	X	X	0	0	1	Amayor
1	0	1	0	Bmayor	0	0	1	X	0	0	X	1	0	Bmayor
1	1	0	0	Igual	0	1	0	0	X	0	X	0	0	Igual
1	1	0	1	Amayor	1	0	0	0	X	X	0	0	1	Amayor
1	1	1	0	Bmayor	0	0	1	X	0	0	X	1	0	Bmayor

		Q ₁ Q ₀			
		00	01	11	10
A B	00	X	0	X	X
	01	X	0	X	X
	11	X	0	X	X
	10	X	0	X	X

$$K_0 = '0'$$

		Q ₁ Q ₀			
		00	01	11	10
A B	00	0	X	X	0
	01	0	X	X	0
	11	0	X	X	0
	10	1	X	X	0

$$J_0 = A \cdot \overline{B} \cdot \overline{Q_1}$$

Q ₁ Q ₀		AB			
		00	01	11	10
AB	00	X	X	X	0
	01	X	X	X	0
	11	X	X	X	0
	10	X	X	X	0

$$K_1 = '0'$$


Q ₁ Q ₀		AB			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	X	X
	01	1	0	X	X
	11	0	0	X	X
	10	0	0	X	X

$$J_1 = \bar{A} \cdot B \cdot \bar{Q}_0$$

$$A_{\text{mayor}}B = Q_0$$

$$A_{\text{igual}}B = \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_0$$

$$A_{\text{menor}}B = Q_1$$

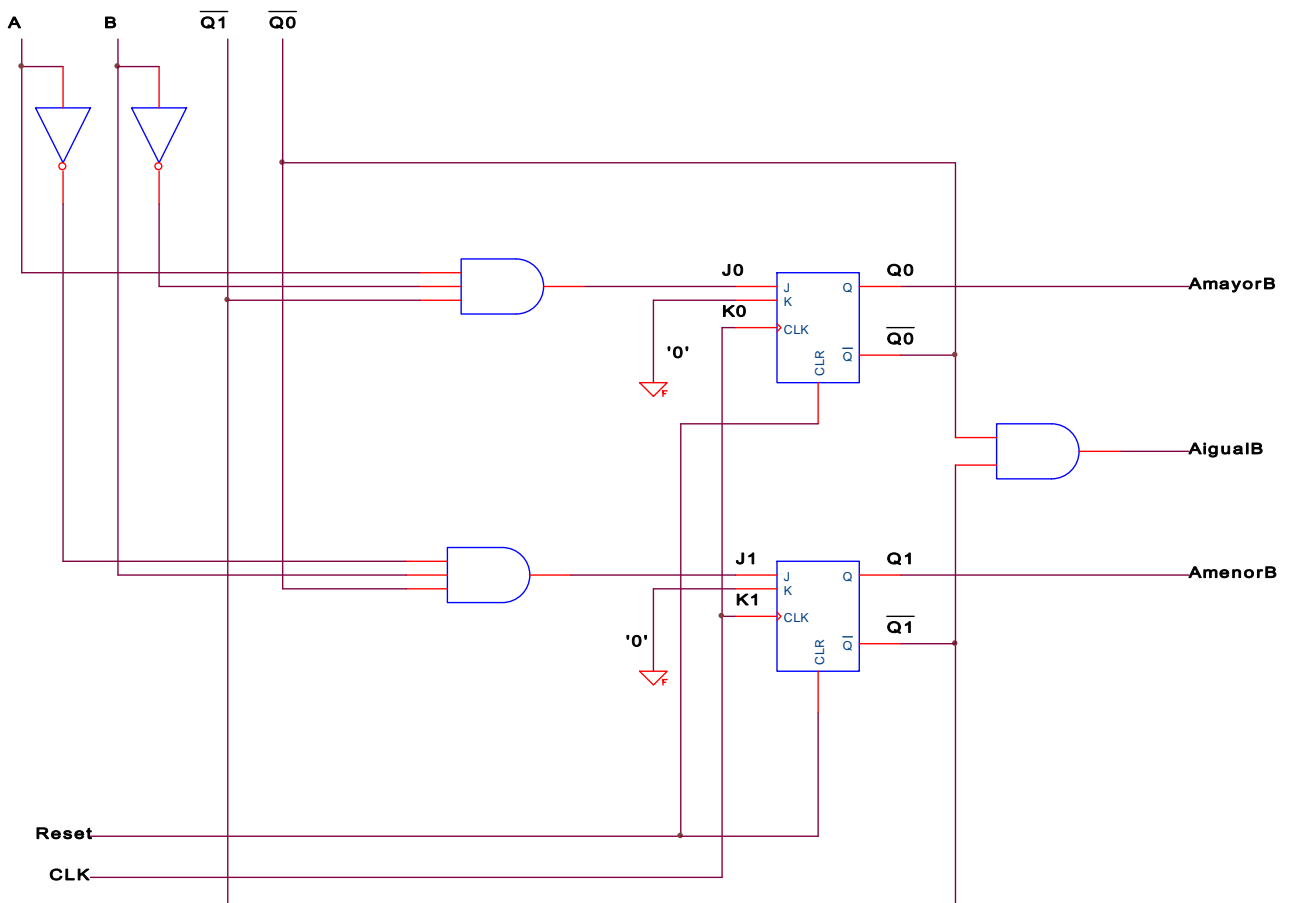


c)

```
-----  
-- Comparador secuencial  
-----  
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
  
entity comparador_secuencial is  
    Port ( A, B, CLK, Reset : in std_logic;  
          AmayorB,AigualB,AmenorB : out std_logic);  
end comparador_secuencial;  
  
architecture Behavioral of comparador_secuencial is  
    --Definimos un tipo con los estados posibles  
    type estados_posibles IS (igual,Amayor,Bmayor);  
  
    --Declaramos una señal que puede tomar cualquiera de los estados  
    --posibles  
    signal estado: estados_posibles;  
  
Begin  
    --Definimos un proceso sensible al reloj y al reset para modificar el  
    estado.  
    process(CLK, Reset)  
    begin  
        --Reset asíncrono de nivel activo alto.  
        if (Reset='1') then estado <= igual;  
        elsif (CLK 'event and CLK='1') then  
            case estado is  
                when igual =>  
                    if (A='1' and B='0') then estado <=Amayor;  
                    elsif (A='0' and B='1') then estado <=Bmayor;  
                    end if;  
                when Amayor =>  
                    estado <=Amayor;  
                when Bmayor =>  
                    estado <=Bmayor;  
            end case;  
        end if;  
    end process;  
  
    --Ahora en función del estado, generamos la salida  
    AmayorB <= '1' when (estado = Amayor) else '0';  
    AigualB <= '1' when (estado = igual) else '0';  
    AmenorB <= '1' when (estado = Bmayor) else '0';  
  
end Behavioral;
```

Ejercicio 8.

a)

 

b)


Entadas		Estado Actual			Salidas		Estado siguiente				
A	B	Q1	Q0	Estado	C	S	D1	D0	Q1 ⁺	Q0 ⁺	Estado
0	0	0	0	C0S0	0	0	0	0	0	0	C0S0
0	0	0	1	C0S1	0	1	0	0	0	0	C0S0
0	0	1	0	C1S0	1	0	0	1	0	1	C0S1
0	0	1	1	C1S1	1	1	0	1	0	1	C0S1
0	1	0	0	C0S0	0	0	0	1	0	1	C0S1
0	1	0	1	C0S1	0	1	0	1	0	1	C0S1
0	1	1	0	C1S0	1	0	1	0	1	0	C1S0
0	1	1	1	C1S1	1	1	1	0	1	0	C1S0
1	0	0	0	C0S0	0	0	0	1	0	1	C0S1
1	0	0	1	C0S1	0	1	0	1	0	1	C0S1
1	0	1	0	C1S0	1	0	1	0	1	0	C1S0
1	0	1	1	C1S1	1	1	1	0	1	0	C1S0
1	1	0	0	C0S0	0	0	1	0	1	0	C1S0
1	1	0	1	C0S1	0	1	1	0	1	0	C1S0
1	1	1	0	C1S0	1	0	1	1	1	1	C1S1
1	1	1	1	C1S1	1	1	1	1	1	1	C1S1

c)

```
-----  
-- Sumador secuencial  
-----  
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
  
entity sumador_secuencial is  
    Port ( A, B, CLK, Reset : in std_logic;  
          S, C : out std_logic);  
end sumador_secuencial;  
  
architecture Behavioral of sumador_secuencial is  
    --Definimos un tipo con los estados posibles  
    type estados_posibles IS (C0S0, C0S1, C1S0, C1S1);  
  
    --Declaramos una señal que puede tomar cualquiera de los estados  
    --posibles  
    signal estado: estados_posibles;  
Begin  
    --Definimos un proceso sensible al reloj y al reset para modificar el  
    estado.  
    process(CLK, Reset)  
    begin  
        --Reset asíncrono de nivel activo alto.  
        if (Reset='1') then estado <= C0S0;  
        elsif (CLK 'event and CLK='1') then  
            case estado is  
                when C0S0 =>  
                    if ((A xor B)='1') then estado <=C0S1;  
                    elsif ((A and B)='1') then estado <=C1S0;  
                    end if;  
                when C0S1 =>  
                    if ((A nor B)='1') then estado <=C0S0;  
                    elsif ((A and B)='1') then estado <=C1S0;  
                    end if;  
                when C1S0 =>  
                    if ((A nor B)='1') then estado <=C0S1;  
                    elsif ((A and B)='1') then estado <=C1S1;  
                    end if;  
                when C1S1 =>  
                    if ((A xor B)='1') then estado <=C1S0;  
                    elsif ((A nor B)='1') then estado <=C0S1;  
                    end if;  
            end case;  
        end if;  
    end process;  
  
    --Ahora en función del estado, generamos la salida  
    S<= '1' when (estado = C0S1 or estado = C1S1) else '0';  
    C<='1' when (estado = C1S1 or estado = C1S0) else '0';  
end Behavioral;
```

Ejercicio 9.

a)

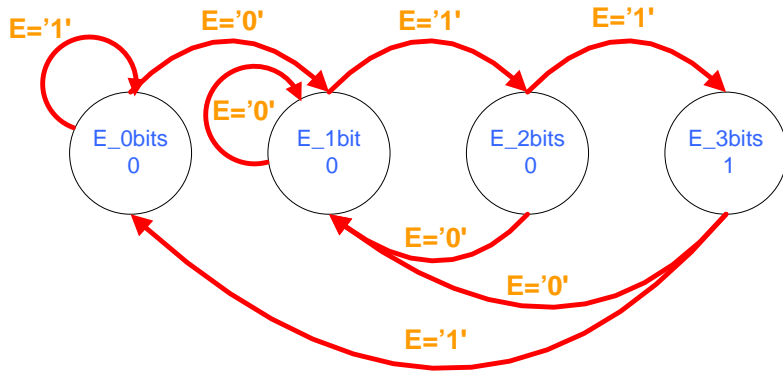

b)

Entadas	Estado Actual			Salidas	Estado siguiente						
E	Q1	Q0	Estado	O	J1	K1	J0	K0	Q1 ⁺	Q0 ⁺	Estado
0	0	0	0_bits	0	0	X	1	X	0	1	1_bit
0	0	1	1_bit	0	0	X	X	0	0	1	1_bit
0	1	0	2_bits	0	X	1	1	X	0	1	1_bit
0	1	1	3_bits	1	X	1	X	0	0	1	1_bit
1	0	0	0_bits	0	0	X	0	X	0	0	0_bits
1	0	1	1_bit	0	1	X	X	1	1	0	2_bits
1	1	0	2_bits	0	X	0	1	X	1	1	3_bits
1	1	1	3_bits	1	X	1	X	1	0	0	0_bits

Q ₁ Q ₀ E	00	01	11	10
0	X	0	0	X
1	X	1	1	X

$$K_0 = E$$

Q ₁ Q ₀ E	00	01	11	10
0	1	X	X	1
1	0	X	X	1

$$J_0 = \bar{E} + Q_1$$


Q_1Q_0 E	00	01	11	10
0	X	X	1	1
1	X	X	1	0

$$K_1 = \bar{E} + Q_0$$

Q_1Q_0 E	00	01	11	10
0	0	0	X	X
1	0	1	X	X

$$J_1 = E \cdot Q_0$$

$$S = Q_1 \cdot Q_0$$

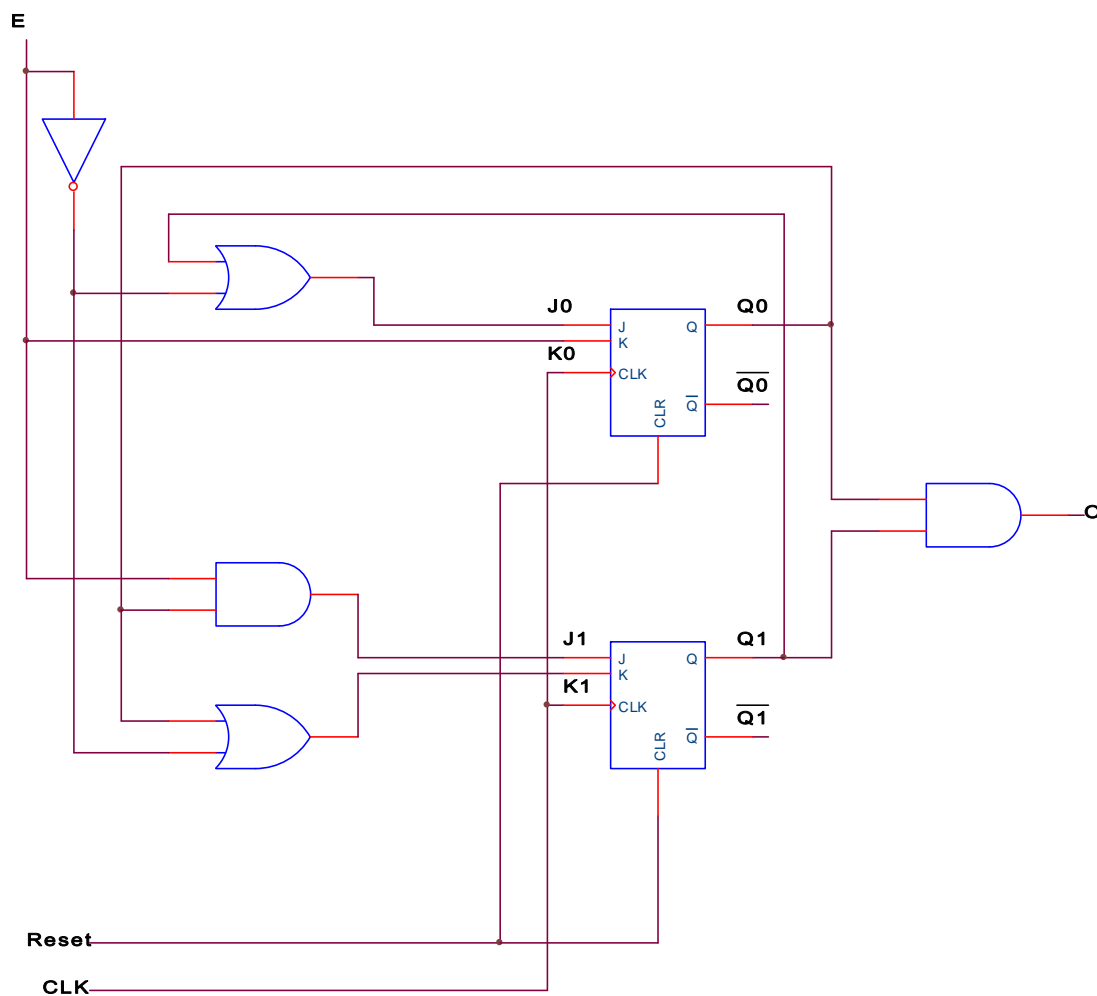

c)

 -- Buscador de secuencia

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```

entity buscador_secuencia is
  Port ( E,CLK, Reset : in std_logic;
        O : out std_logic);
end buscador_secuencia;

architecture Behavioral of buscador_secuencia is
  --Definimos un tipo con los estados posibles
  type estados_posibles IS (0_bits,1_bit, 2_bits, 3_bits);


  --Declaramos una señal que puede tomar cualquiera de los estados
  --posibles
  signal estado: estados_posibles;
Begin
  --Definimos un proceso sensible al reloj y al reset para modificar el
  estado.
  process(CLK, Reset)
  begin
    --Reset asíncrono de nivel activo alto.
    if (Reset='1') then estado <= 0_bits;
    elsif (CLK 'event and CLK='1') then
      case estado is
        when 0_bits =>
          if (E='0') then estado <=1_bit;
          end if;
        when 1_bit =>
          if (E='1') then estado <=2_bits;
          end if;
        when 2_bits =>
          if (E='1') then estado <=3_bits;
          end if;;
        when 3_bits =>
          if (E='1') then estado <=0_bits;
          else estado <=1_bit;
          end if;
      end case;
    end if;
  end process;

  --Ahora en función del estado, generamos la salida
  O<= '1' when (estado = 3_bits) else '0';
end Behavioral;

```

Ejercicio 10.

a)

 

b)

Entadas	Estado Actual			Salidas			Estado siguiente							
	C	Q1	Q0	Estado	R	V	P	J1	K1	J0	k0	Q1 ⁺	Q0 ⁺	Estado
0	0	0	Rojo	1	0	0	0	X	0	X	0	0	0	Rojo
0	0	1	Verde	0	1	0	0	X	X	0	0	0	1	Verde
0	1	0	Parpadeando	0	0	1	X	0	0	X	1	0	0	Parpadeando
1	0	0	Rojo	1	0	0	0	X	1	X	0	1	1	Verde
1	0	1	Verde	0	1	0	1	X	X	1	1	1	0	Parpadeando
1	1	0	Parpadeando	0	0	1	X	1	0	X	0	0	0	Rojo

Q ₁ Q ₀ C	00	01	11	10
0	0	0	X	X
1	0	1	X	X

$$J_1 = C \cdot Q_0$$

Q ₁ Q ₀ C	00	01	11	10
0	X	X	X	0
1	X	X	X	1

$$K_1 = C$$

Q ₁ Q ₀ C	00	01	11	10
0	0	X	X	0
1	1	X	X	0

$$J_0 = C \cdot \overline{Q_1}$$


Q ₁ Q ₀ C	00	01	11	10
0	X	0	X	X
1	X	1	X	X

$$K_0 = C$$

$$R = \overline{Q_1} \cdot \overline{Q_0}$$

$$V = Q_0$$

$$P = Q_1$$

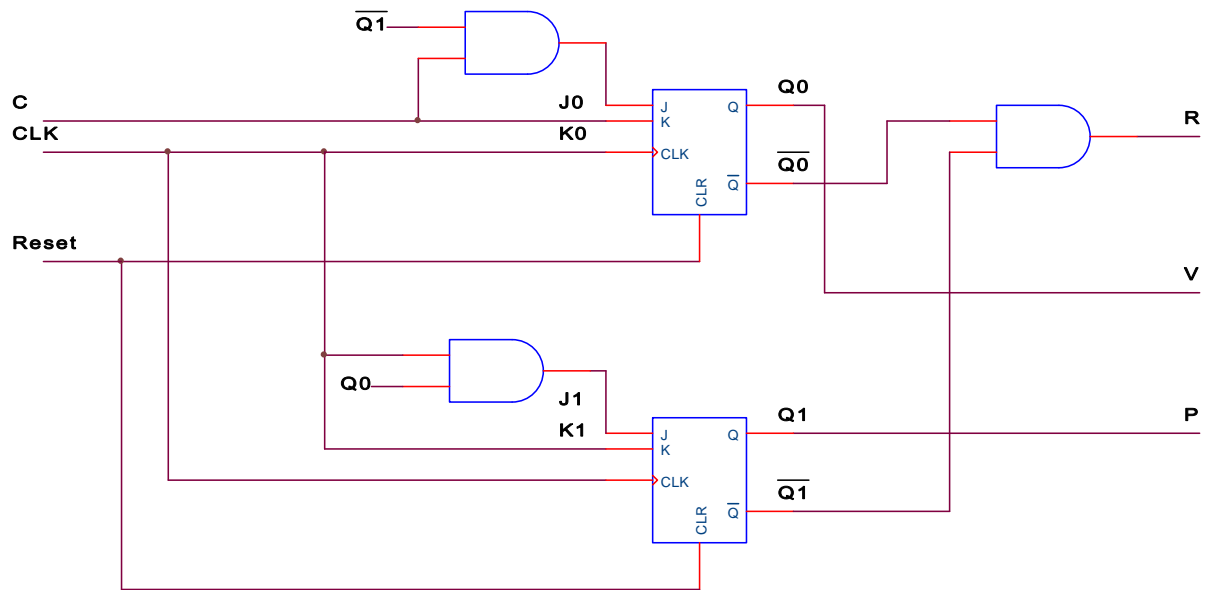

c)

 -- Semáforo Peatonal

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity semaforo is
  Port ( C,CLK, Reset : in std_logic;
         R,V,P : out std_logic);
end semaforo;
```

```
architecture Behavioral of semaforo is
  --Definimos un tipo con los estados posibles
  type estados_posibles IS (Rojo, Verde, Parpadeando);
```

```
  --Declaramos una señal que puede tomar cualquiera de los estados
  --posibles
  signal estado: estados_posibles;
```

```
Begin
  --Definimos un proceso sensible al reloj y al reset para modificar el
  estado.
```

```
  process(CLK, Reset)
  begin
    --Reset asíncrono de nivel activo alto.
    if (Reset='1') then estado <= Rojo;
    elsif (CLK 'event and CLK='1') then
      case estado is
        when Rojo =>
          if (C='1') then estado <=Verde;
          end if;
        when Verde =>
          if (C='1') then estado <=Parpadeando;
          end if;
        when Parpadeando =>
          if (C='1') then estado <=Rojo;
          end if;
      end case;
```

```
  end case;
```

```
        end if;
    end process;

    --Ahora en función del estado, generamos la salida
    R<= '1' when (estado = Rojo) else '0';
    V<='1' when (estado = Verde) else '0';
    P<='1' when (estado = Parpadeando) else '0';
end Behavioral;
```